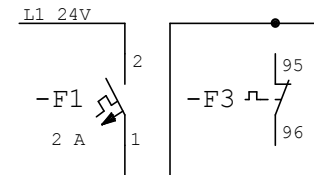


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Aufgabe: Ein Drehstromasynchronmotor soll an das DS-Netz 230/400 V angeschlossen werden. Der Motor soll wahlweise im Rechts- bzw. Linkslauf betrieben werden. Motorschutz durch Sicherungsautomaten 1 A und ein Überstromrelais. Drehrichtungsumkehr ohne Nullzwang. Vergessen Sie nicht die Taster- und Schützverriegelung! Zeichnen Sie den Hauptstromkreis und den Steuerstromkreis. Bauen Sie die Schaltung auf und überprüfen Sie die Funktion.



Erklären Sie die Taster- und Schützverriegelung!

