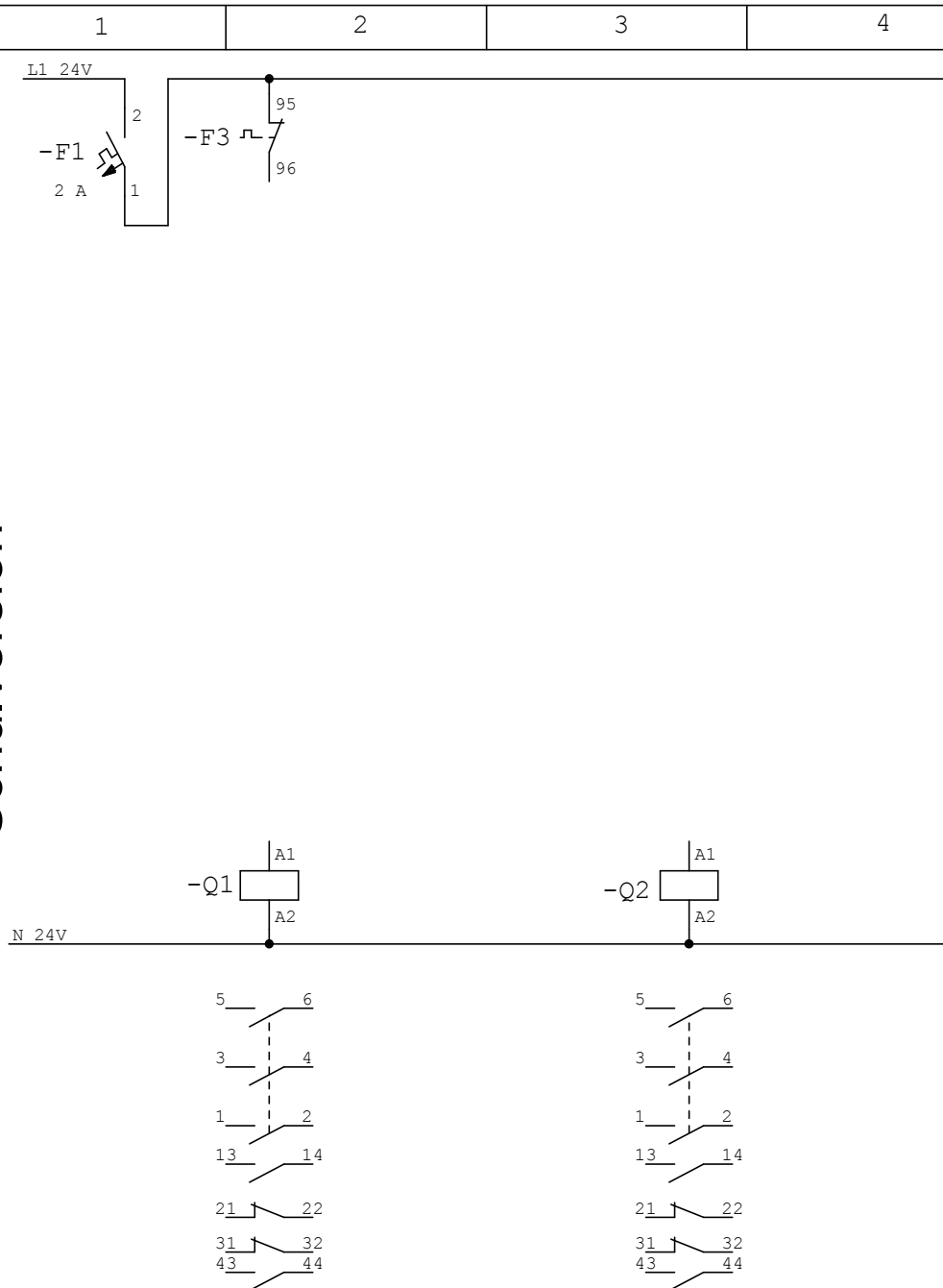




Ein Drehstrommotor soll durch mechanische Endschalter und Taster geschaltet werden. Zeichnen Sie den Steuerstromkreis. Bauen Sie die Schaltung auf und überprüfen Sie die Funktion!

