

1	2	3	4	5	6	7	8
				Ein Drehstrommotor soll von zwei Befehlsstellen aus geschaltet werden. Zeichnen Sie den Steuer- und Haupt-Bauen Sie die Schaltung auf und überprüfen Sie die Funktion! Formulieren Sie allgemein, wie "Ein"- und "Aus" - Taster geschaltet werden müssen. 			
OSZ Energietechnik II Lichtenberg Steuerungstechnik				Wendeschutzschaltung zwei Befehlsstellen		WEN 5	Name: Klasse:
							Blatt 1 09/1 Peters