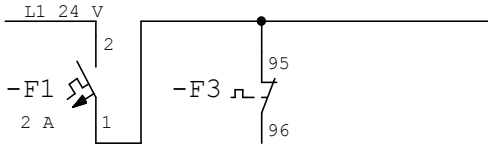
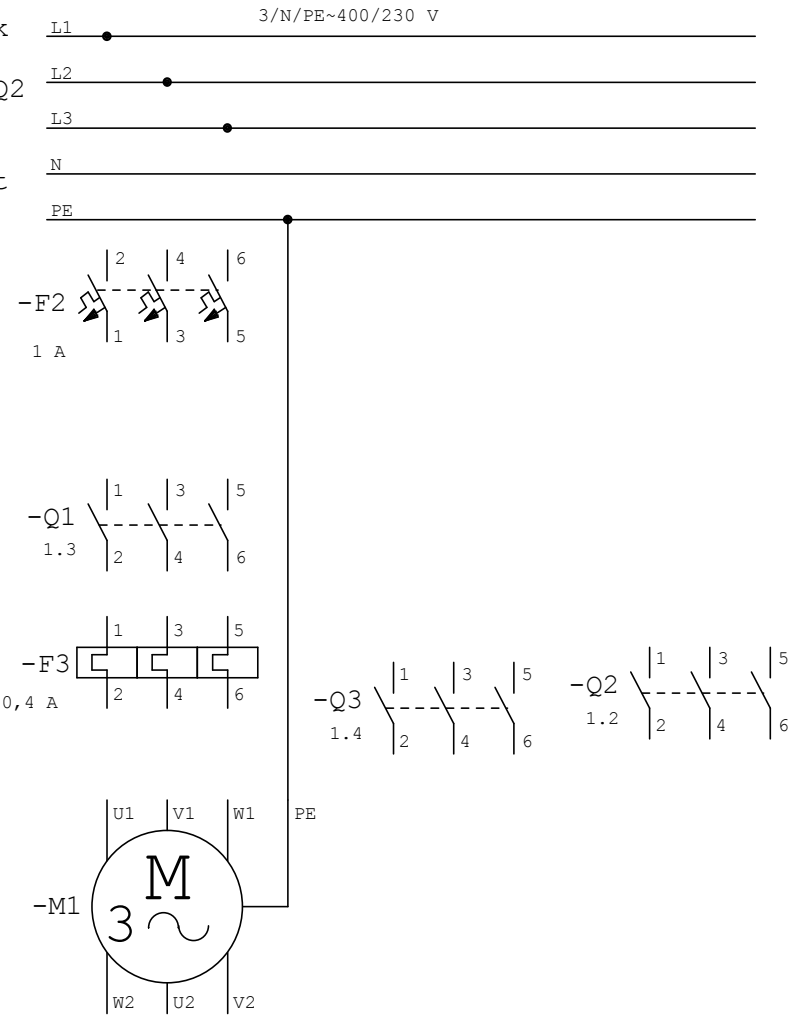
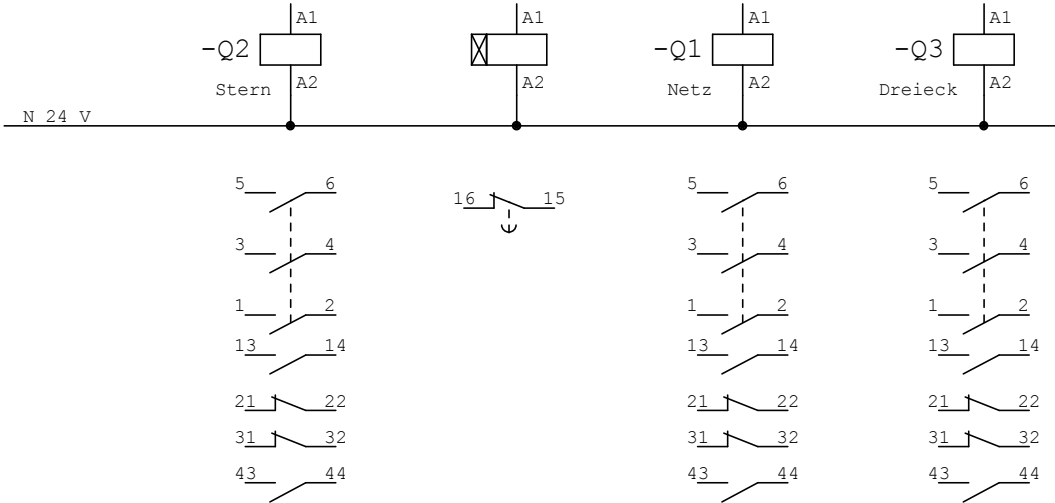


1	2	3	4	5	6	7	8
F1 befindet sich in der 24 V Spannungsversorgung  Entwerfen Sie die automatische Stern-Dreieck Schaltung. Schützzuordnung entsprechend der Vorgabe. Zuerst zieht das Sternschütz -Q2 an, dann das Netzschütz -Q1 und nach Ablauf der Einstellzeit von -K4T (6 Sekunden) fällt -Q2 ab und das Dreieckschütz -Q3 zieht an. Die Zeitrelaisspule von -K4T (A1-A2) wird spannungsfrei geschaltet.  							
OSZ Energietechnik II Lichtenberg Steuerungstechnik		Stern-Dreieck-Schaltung Drehstrommotor Auto			DS ST DR A		Name:
							Klasse:
							Blatt 1
							09/1 Peters