
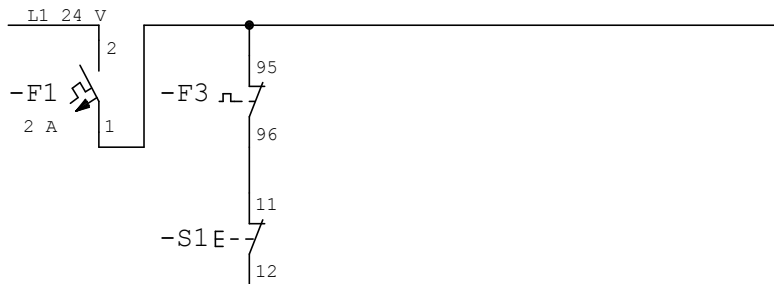
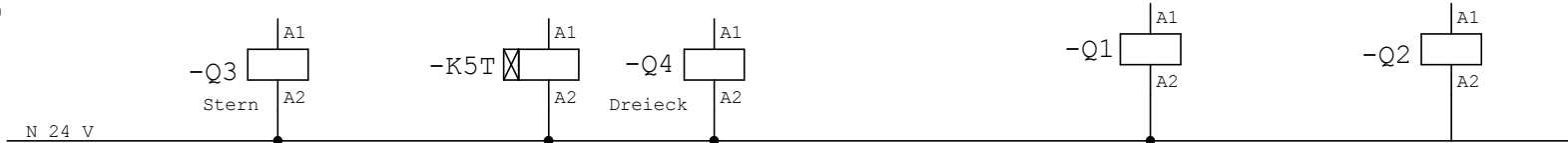


1	2	3	4	5	6	7	8
F1 befindet sich in der 24 V Spannungsversorgung 				Entwerfen Sie die automatische Stern-Dreieck Wendeschaltung. Schützzuordnung entsprechend der Vorgabe. Zuerst zieht das Sternschütz -Q3 an, dann das Netzschütz -Q1 oder -Q2 und nach Ablauf der Einstellzeit von -K5T (6 Sekunden) fällt -Q3 ab und das Dreieckschütz -Q4 zieht an. Die Zeitrelaisspule von -K5T (A1-A2) wird spannungsfrei geschaltet.			
Schulversion 							
							
OSZ Energietechnik II Lichtenberg Steuerungstechnik			Stern-Dreieck-Wendeschtaltung			DS ST DR WEN	Name: Klasse:
						Blatt 1	09/1 Peters

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

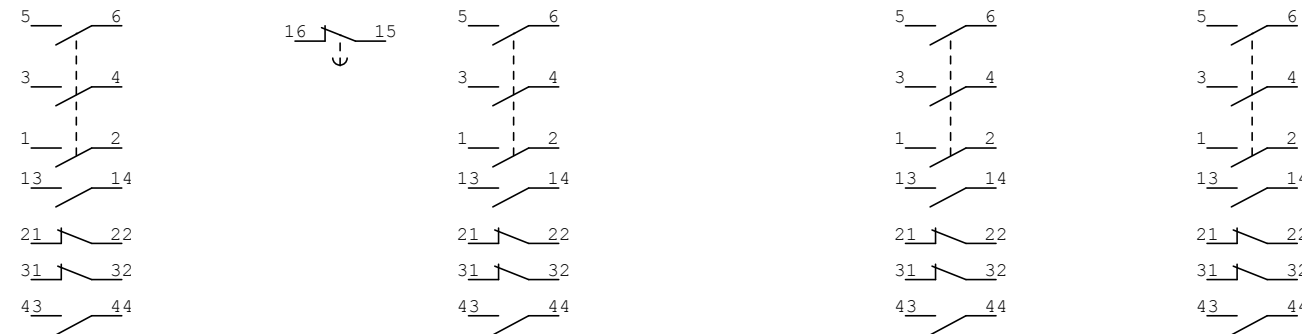