

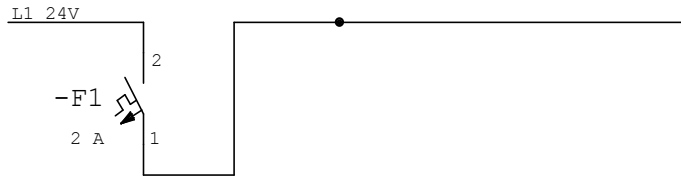
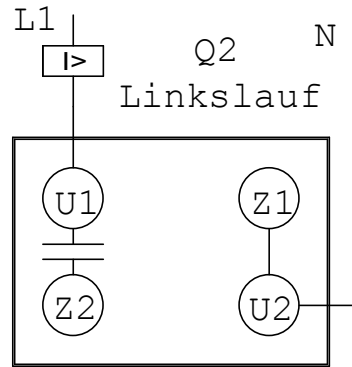
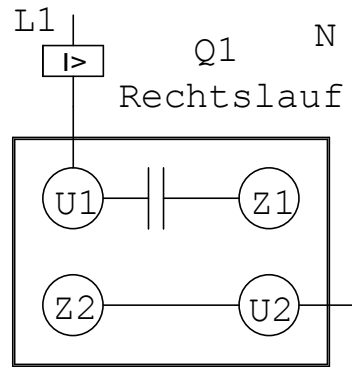


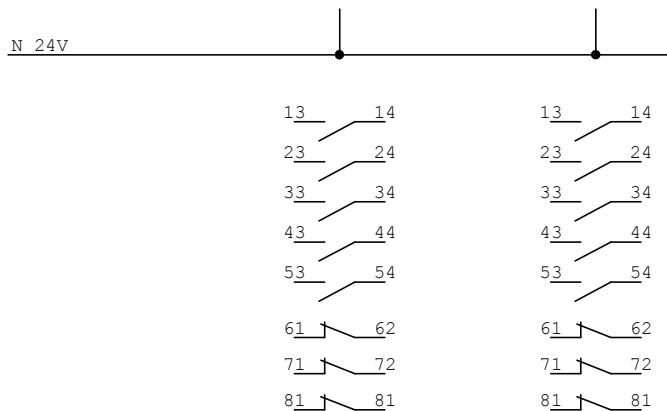Aufgabe: Entwerfen Sie die schützgesteuerte Drehrichtungs-
umkehr mit dem Einphasenkondensatormotor. Bauen Sie die
Schaltung auf und weisen Sie die Funktion nach.
Als Schütze werden Hilfsschütze verwendet!



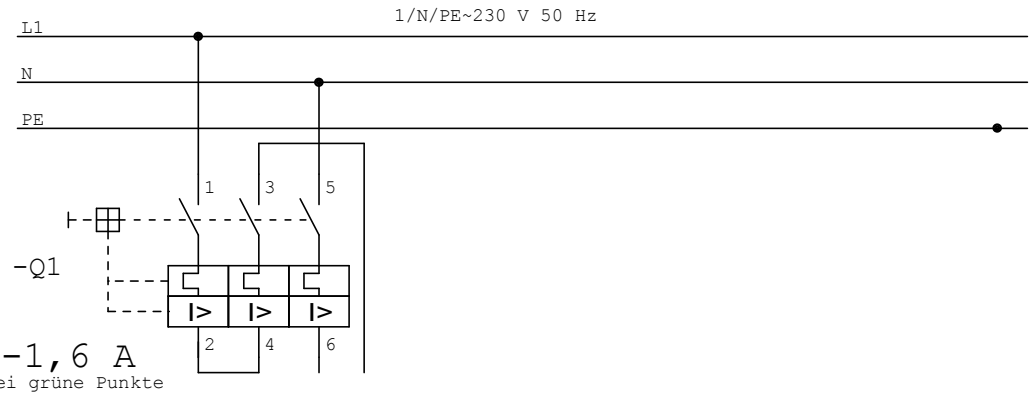2µF = Betriebskondensator
4µF = Anlaufkondensator



K1 und K2 sind Hilfsschütze!

