
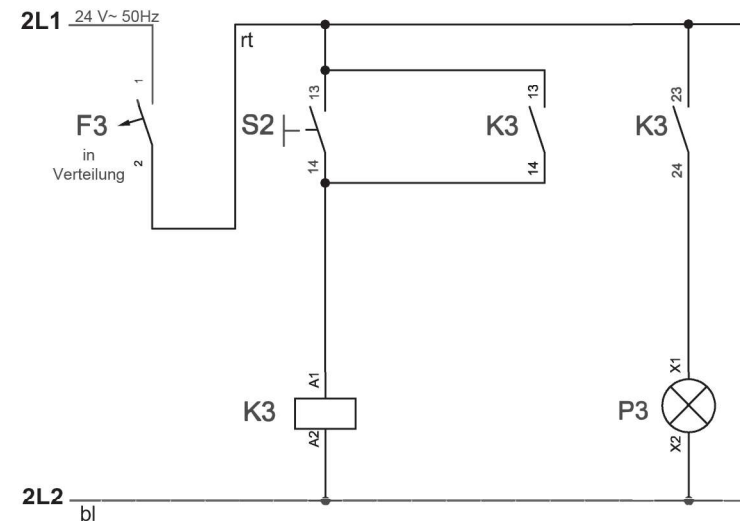
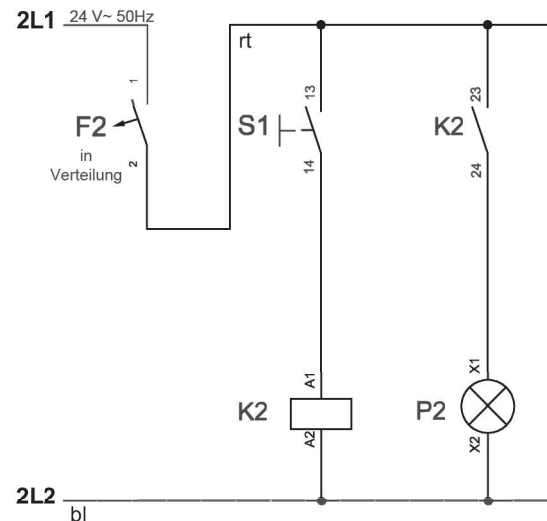


Erläutern Sie die Funktion der einfachen Schützschtung, bei Betätigung des Schalters Q1.

Ersetzen Sie den Schalter Q1 durch einen Taster S1. Erläutern Sie die veränderte Funktion der Schaltung.

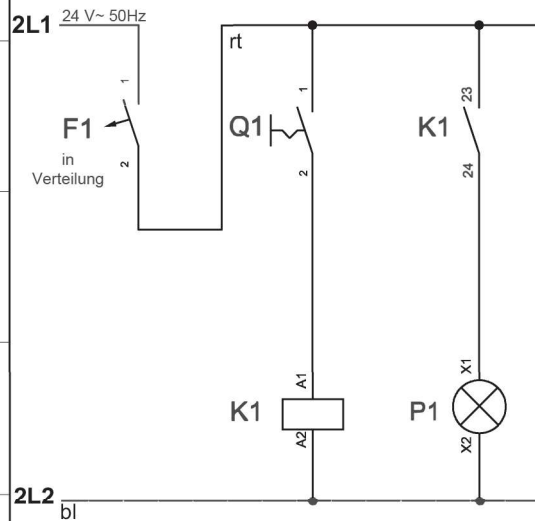Parallel zu S2 wird ein Hilfskontakt von K3 geschaltet. Welche Vor- und Nachteile ergeben sich gegen über der vorherigen Schaltung



Hinweis zur Bezeichnung:
Zum Auffinden der in Schaltplänen verwendeten Kontakte wird links neben dem Kontakt die **Blatt-Nr.** (hier Blatt 1) und durch den Punkt getrennt die **Pfad-Nr.** (hier Pfad 4 obige Teilung im Blatt-Kopf) angetragen.

