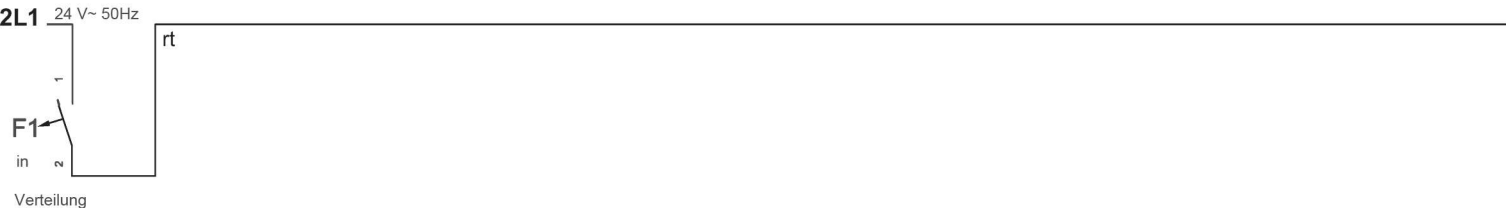
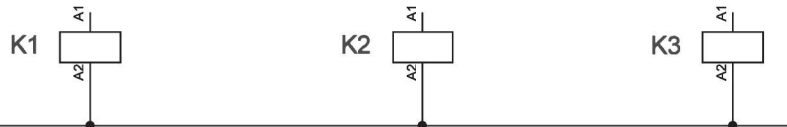
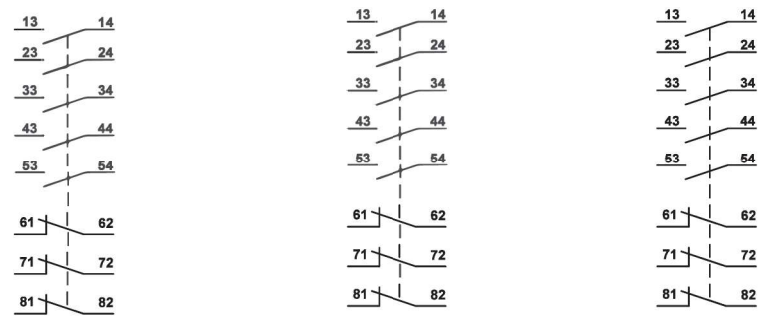


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Wird der "EIN"-Taster S2 betätigt , dann soll das Schütz K1 anziehen und sich selbst halten . Mit dem "EIN"-Taster S3 kann das Schütz K2 erst dann eingeschaltet werden, wenn Schütz K1 angezogen ist . K2 soll sich ebenfalls selbst halten . Mit dem "EIN"-Taster S4 kann das Schütz K3 erst dann eingeschaltet werden, wenn Schütz K2 angezogen ist . K3 soll sich ebenfalls selbst halten . Mit dem "AUS"-Taster S1 werden alle Schütze ausgeschaltet .														A
B	Zeichnen Sie den Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung und ergänzen Sie die Kontaktspiegel beider Schütze. Bauen Sie die Schaltung auf und weisen Sie die Funktion nach .														B
C	2L1 24 V~ 50Hz 														C
D															D
E															E
F	2L2 														F
G															G
H															H
I															I
 LF 3 Steuerungstechnik		Datum		Name		Bezeichnung Schützsteuerung Übung 4					Blatt 1/1				
		gez.:													
											Re 2022				