

Schulversion

1

2

3

4

5

6

7

Bauen Sie die Schaltungen nacheinander **auf**. **Testen** Sie die unterschiedlichen Funktionsweisen der Schaltungen **aus**. **Notieren** Sie sich die Merkmale/Unterschiede hinsichtlich der **Umschaltmöglichkeiten** zwischen den beiden Schützen.

Hinweis: Betätigen Sie **zuerst** gemeinsam den jeweiligen AUS-Taster und die beiden EIN-Taster. **Lassen** Sie anschließend bei betätigten EIN-Tastern den AUS-Taster **los**.

