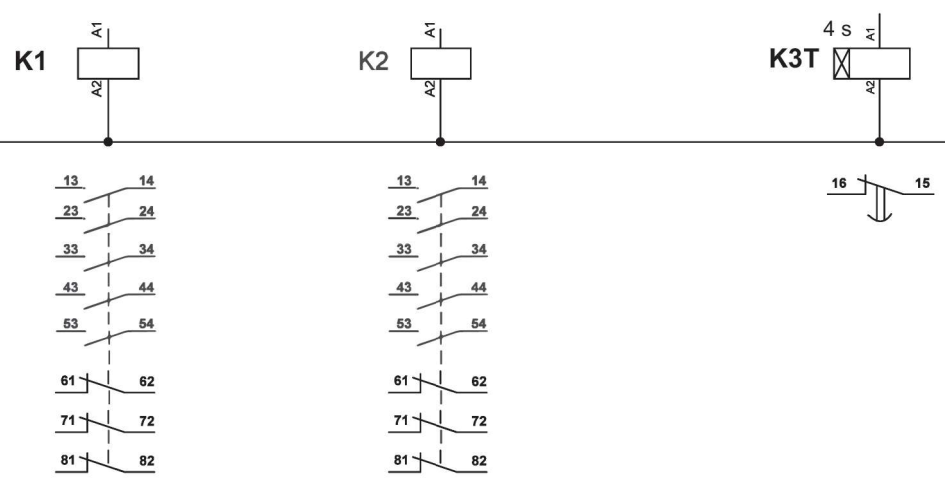


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Wird der "EIN"-Taster S1 betätigt, dann soll das Schütz K1 anziehen und sich selbst halten. Mit dem "EIN"-Taster S2 kann das Schütz K2 erst dann eingeschaltet werden, wenn Schütz K1 angezogen ist. K2 soll sich ebenfalls selbst halten. Gleichzeitig wird das anzugsverzögerte Zeitrelais K3T eingeschaltet. Nach Ablauf der Einstellzeit 4s des Zeitrelais K3T wird das Schütz K1 und somit auch das Schütz K2 abgeschaltet.														A
B	Zeichnen Sie den Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung und ergänzen Sie die Kontaktspiegel beider Schütze. Bauen Sie die Schaltung auf und weisen Sie die Funktion nach.														B
C	2L1 24 V~ 50Hz  rt F1 in ~ Verteilung														C
D															D
E															E
F	 K1 K2 K3T 4 s 2L2 bl														F
G															G
H															H
I															I
 LF 3 Steuerungstechnik		Datum		Name		Schützsteuerung Übung 6						Blatt 1/1			
		gez.:													
														Re 2022	