

EEG

Lernfeld 3

Checkliste Funktionsprüfung

Prüfschritte	Ergebnis	
Besichtigen	erfüllt	nicht erfüllt
Schaltkontakt vom Motorschutzrelais ist richtig angeschlossen		
Austaster ist richtig angeschlossen.		
Eintaster ist richtig angeschlossen.		
Schütze sind richtig verdrahtet.		
Rote Leitungen ist für Spannungsversorgung verwendet.		
Blaue Leitungen ist für Rückleitung verwendet.		
Die Steuerung macht optisch einen guten Eindruck.		
Am Arbeitsplatz ist Ordnung hergestellt.		
Erproben	erfüllt	nicht erfüllt
Ausschalten durch Motorschutzrelais ist geprüft.		
Ausschalten durch Leitungsschutzschalter ist geprüft		
Ausschaltbedingung durch Endschalter ist geprüft.		
Einschaltbedingung für Rechtslauf ist geprüft.		
Einschaltbedingung für Linkslauf ist geprüft.		