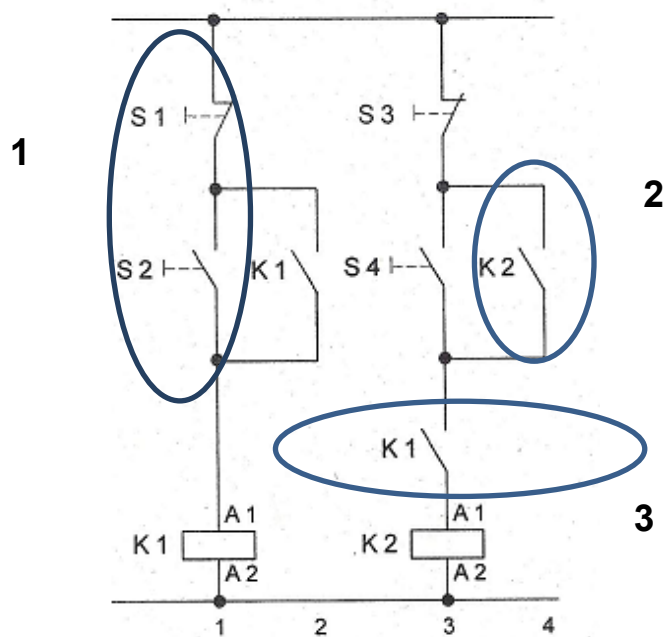




Aufbauregeln:

- Steuerung mit **Spannung 24 V** versorgen
- **N** (Neutralleiter, blau) an Spulenanschluss **A2** anschließen
- **L1** (Außenleiter, rot) über Taster an Spulenanschluss **A1** führen

Verdrahtungsregeln:

- Funktionsschema erstellen

Ausschalten durch Öffnerkontakt	Taster S1 „Ö“ im Strompfad 1 Taster S3 „Ö“ im Strompfad 3
Einschalten durch Schließerkontakt	Taster S2 „S“ im Strompfad 1 Taster S4 „S“ im Strompfad 4
vorrangig ausgeschaltet (1)	Taster „Ö“ und Taster „S“ sind in Reihen geschaltet werden beide Taster gleichzeitig betätigt, bleibt die Schaltung ausgeschaltet
Selbsthaltung(2)	Schließerkontakt von K1 parallel zu S 2 anschließen Schließerkontakt von K2 parallel zu S 4 anschließen
Schaltfolge(3)	erst wenn K1 angezogen hat, kann K2 durch einen Schließerkontakt von K1 zugeschaltet werden

- Strompfade **nacheinander** verdrahten
- **ausgeführte Verdrahtungen** im Schaltplan markieren