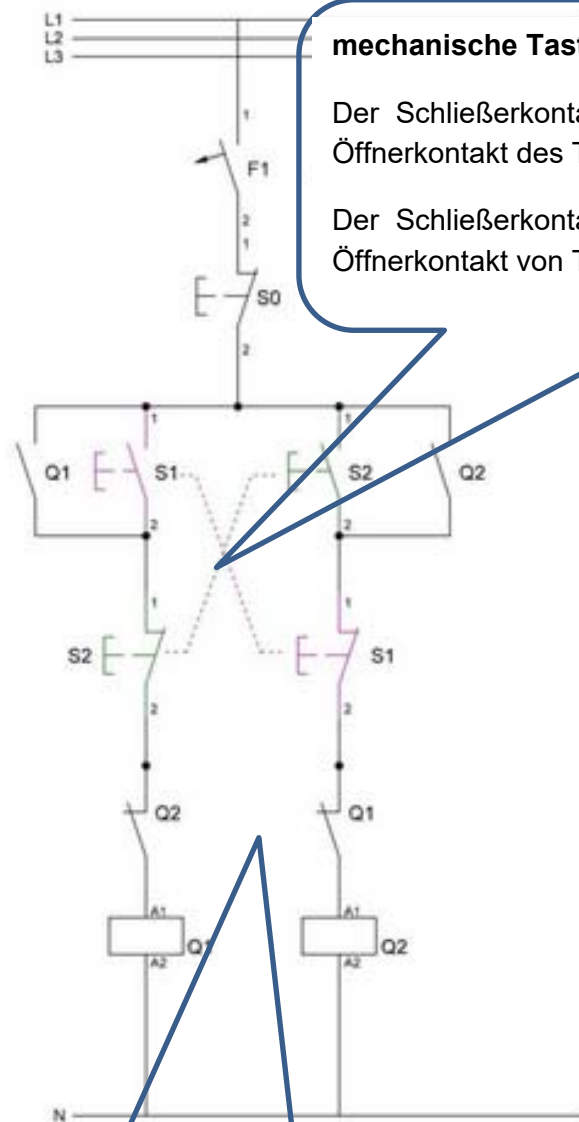




mechanische Tasterverriegelung:

Der Schließerkontakt des Taster S1 wird in Reihe zum Öffnerkontakt des Taster S2 geschaltet.

Der Schließerkontakt des Taster S2 wird in Reihe zum Öffnerkontakt von Taster S1 geschaltet.

elektrische Schützverriegelung:

In Reihe vor dem Anschluss A 1 des Schützes Q 1 wird ein Öffnerkontakt des Schützes Q2 angeschlossen.

In Reihe vor dem Anschluss A 1 des Schützes Q 2 wird ein Öffnerkontakt des Schützes Q1 angeschlossen.

Die Verriegelung bewirkt, dass beide Schütze nicht gleichzeitig zugeschaltet werden können.