
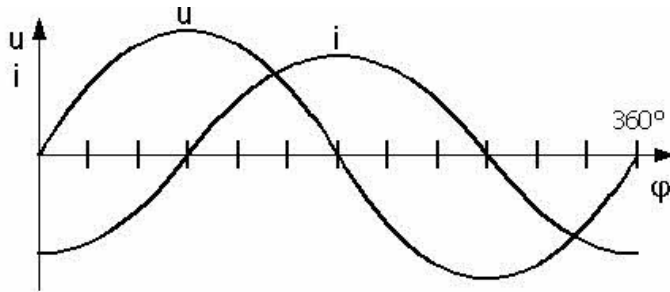
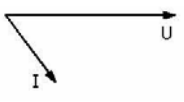


 EEG Lernfeld 5	Kenntnisse festigen		Datum:	
			Name:	
			Note:	Klasse:

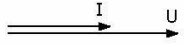A 1: Benennen Sie das Bauteil zu folgendem Liniendiagramm.




A 2: Ordnen Sie den Zeigerdiagrammen Bauteile zu.

			
Diagramm 1	Diagramm 2	Diagramm 3	Diagramm 4

A 3: Geben alle Gleichungen zur Berechnung der Widerstände und Leistungen für diese Bauteile an.

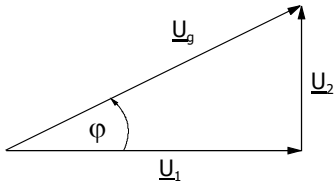A 4: Ermitteln Sie bezogen auf das Zeigerbild die in der Tabelle fehlenden Größen.



φ in °	U_1 in V	U_2 in V	U_g in V
		207,1	230
45°			400
30°	40		

A 5: Geben Sie an, welche Spannung voraussetzt.

